

Tarea 1: Encender un LED con Arduino

Tema

Uso básico de un **LED**, una **resistencia** y una salida digital.

Objetivo

El estudiante aprenderá a conectar un LED y hacerlo encender y apagar automáticamente.

Componentes en Wokwi

Buscar y agregar:

- Arduino Uno
- LED
- Resistor

Conexiones

4 Conexiones 		
Componente		Conectar a
	Patita larga del LED	Pin 13 del Arduino
	Patita corta del LED	Una pata de la resistencia
	Otra pata de la resistencia	GND del Arduino

Código

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(1000);  
  
  digitalWrite(13, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

Qué debe observar el alumno

El LED debe encender durante 1 segundo y apagarse durante 1 segundo.

Preguntas para responder

1. ¿Qué componente emite luz?
2. ¿Para qué sirve la resistencia?
3. ¿Qué significa HIGH?
4. ¿Qué significa LOW?
5. ¿Qué hace el comando `delay(1000)`?

